

COD_Lab5 流水线 CPU 设计

PB18111707 吕瑞

报告中的测试指令 test1 和 test2 均来自于 2020 年春季计算机组成原理实验课的助教。

一、实验目标

1. 理解流水线CPU的组成结构和工作原理；
2. 掌握数字系统的设计和调试方法；
3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

二、实验内容

(0) 流水线 CPU 概述：

流水线 CPU，即采用流水线的方式执行指令。通常 MIPS 指令包括以下 5 个处理步骤：

1. 从指令存储器中读取指令。
2. 指令译码的同时读取寄存器。MIPS 的指令格式允许同时进行指令译码和读寄存器。
3. 执行操作或计算地址。
4. 从数据存储器中读取操作数。
5. 将结果过写回寄存器。

流水线的奇妙之处在于，对于单独的指令，取指、译码、执行、访存、写回，这整个过程的处理时间并没有缩短，而对于多条指令需要执行时，他们可以并行进行。因此，流水线上单位时间内能够完成执行的指令条数就会大大增加。改善了 cpu 的吞吐率。在理想状态下（没有流水线阻塞），其得到的速度提高倍数与指令处理所需步骤相同，为 5 倍。

即有公式：

指令执行时间（流水线） = 指令执行时间（非流水线） / 流水线级数

图 0. 来自 COD 课本 204 页：

假设多选器、控制单元、PC 访问和符号扩展单元都没有延时。

 


图 4-27 单周期、非流水线的指令执行过程（上图）与流水线的指令执行过程（下图）

流水线冒险：

流水线冒险 (hazard)：在下一个时钟周期中，下一条指令不能执行。

1. 结构冒险

硬件不支持多条指令在同一时钟周期进行。

发生情景：在同一寄存器内，需要在同一个时钟周期中读写数据。

解决方法：让寄存器提前半个时钟周期写入数据，在另半个时钟周期内读出数据。

比如在时钟下降沿触发数据写入。数据异步读出。

2. 数据冒险

一条指令必须等待另一条指令的完成。

发生情景：当前指令的操作数，来自上条指令需要写回的结果。

解决方法：转发（旁路），即设计额外的数据通路，将已经产生的结果作用于需要它们的流水级。

流水线转发并不能解决数据冒险的所有情况，必要时还是需要做流水线阻塞来保证指令执行的正确性。

具体见下文 HazardUnit 单元的实现部分。

3. 控制冒险

决策依赖于一条指令的结果，而其正在进行中。

发生情景：分支指令和跳转指令。

解决方法：流水线阻塞（停顿），或做分支预测。

对于分支预测，分为静态分支预测和动态分支预测。两种方法本质上都是提前预估 `beq` 指令的执行状态，对下一条指令的地址做出判断。避免流水线的停顿。

(1) 指令 -- 6 条

1. 设计实现多周期 CPU ， 可执行如下六条指令：

• **add:** $rd \leftarrow rs + rt;$ $op = 000000, func = 100000$

R类型:

31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
op	rs	rt	rd	shamt	func
6位	5位	5位	5位	5位	6位

• **addi:** $rt \leftarrow rs + imm;$ $op = 001000$

lw: $rt \leftarrow M(rs + addr);$ $op = 100011$

sw: $M(rs + addr) \leftarrow rt;$ $op = 101011$

beq: if $(rs = rt)$ then $pc \leftarrow pc + 4 + addr \ll 2$
 else $pc \leftarrow pc + 4;$ $op = 000100$

I类型:

31-26	25-21	20-16	15-0
op	rs	rt	immediate/addr
6位	5位	5位	16位

• **j:** $pc \leftarrow (pc+4)[31:28] \mid (add \ll 2)[27:0];$ $op = 000010$

J类型:

31-26	25-0
op	address
6位	26位

- 2. 分析指令功能，设计数据通路和控制器。
- 3. 指令和数据存储分别用两个 256x32 的分布式单端口 RAM 存储器，采用 IP 例化实现。

(2) 数据通路

图 1. 教材给出：

指令	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	MemWrite	ALUSrcB	RegWrite	ALUOp
add	1	0	0	0	0	0	0	1	10
addi	0	0	0	0	0	0	1	1	11
lw	0	0	0	1	1	0	1	1	00
sw	x	0	0	0	x	1	1	0	00
beq	x	0	1	0	x	0	0	0	01
j	x	1	x	0	x	0	x	0	x

基本运算单元 -- ALU

表-2 ALU 模块功能表

m	y
000	$a + b$
001	$a - b$
010	$a \& b$
011	$a b$
100	$a \wedge b$
其他	x

表-3 ALU 控制单元

ALUOP	funct (6bits) /funct_imm(3bits)	ALUControl	ind
10	100000	000	add
10	-	001	sub
10	-	010	and
10	-	011	or
10	-	100	xor
00	-	000	lw,sw
01	-	001	beq
11	-	000	addi

段间寄存器 -- IF_ID_Reg

```

1 module IF_ID_Reg #(parameter N = 32)
2     (input [N-1:0] PC4,
3      input [N-1:0] Instruct,
4      input en,
5      input clk,
6      input rst,
7      input Flush,
8      output reg [N-1:0] NPC,
9      output reg [N-1:0] IR
10 );

```

段间寄存器 -- ID_EX_Reg

```

1 module ID_EX_Reg #(parameter N = 32)
2     (input clk,
3      input [N-1:0] RegData_A_id,
4      input [N-1:0] RegData_B_id,
5      input [N-1:0] ImmData_id,
6      input [4:0] RsAddr_id,
7      input [4:0] RtAddr_id,
8      input [4:0] RdAddr_id,
9      input RegWrite_id,
10     input MemToReg_id,
11     input MemWrite_id,
12     input MemRead_id,
13     input AluSrcB_id,
14     input RegDst_id,
15     input [1:0] AluOp_id,
16
17     output reg [N-1:0] RegData_A_ex,
18     output reg [N-1:0] RegData_B_ex,
19     output reg [N-1:0] ImmData_ex,
20     output reg [4:0] RsAddr_ex,
21     output reg [4:0] RtAddr_ex,
22     output reg [4:0] RdAddr_ex,
23     output reg RegWrite_ex,
24     output reg MemToReg_ex,
25     output reg MemWrite_ex,
26     output reg MemRead_ex,
27     output reg AluSrcB_ex,
28     output reg RegDst_ex,
29     output reg [1:0] AluOp_ex
30 );

```

段间寄存器 -- EX_MEM_Reg

```

1 module EX_MEM_Reg #(parameter N = 32)
2     (input clk,
3      input [N-1:0] Aluout_ex,
4      input [N-1:0] MemWriteData_ex,
5      input [4:0] RegWriteAddr_ex,
6      input RegWrite_ex,
7      input MemToReg_ex,
8      input MemWrite_ex,
9      input MemRead_ex,

```

```

10 // 分支指令的数据冒险
11 output reg [N-1:0] AluOut_mem,
12 output reg [N-1:0] MemWriteData_mem,
13 output reg [4:0] RegWriteAddr_mem,
14 output reg RegWrite_mem,
15 output reg MemToReg_mem,
16 output reg MemWrite_mem,
17 output reg MemRead_mem
18 );

```

段间寄存器 -- MEM_WB_Reg

```

1 module MEM_WB_Reg #(parameter N = 32)
2   (input clk,
3    input [N-1:0] MemOut_mem,
4    input [N-1:0] RTypeWriteBackData_mem,
5    input [4:0] RegWriteAddr_mem,
6    input RegWrite_mem,
7    input MemToReg_mem,
8    // 分支指令的数据冒险
9    output reg [N-1:0] MemOut_wb,
10   output reg [N-1:0] RTypeWriteBackData_wb,
11   output reg [4:0] RegWriteAddr_wb,
12   output reg RegWrite_wb,
13   output reg MemToReg_wb
14   );

```

有符号数的扩展单元 -- SignExtend

```

1 assign extend[15:0] = imm; // 低 16 位保留
2 assign extend[31:16] = (imm[15] == 1)? 16'hffff:16'h0000; // 有符号数，高
   16 位补 imm[15]

```

前推转发控制单元 -- ForwardUnit

需要前推转发的数据冒险有三种：

- 分支指令的数据冒险：在数据通路的设计上，我们把分支预测的工作提前到了 ID 阶段，所以需要在 ID 阶段对 Rs / Rt 寄存器中的数据进行相等性检测。在这里需要考虑 EX 数据冒险和 MEM 数据冒险，即需要超前读取这两个阶段所得出的数据的冒险。

注意首先需要判断是否是和需要写回的数据有读写冲突，下同。

```

1 //-----分支指令的数据冒险-----//
2 // Forward_RegWriteData_A_id
3 if (RegWrite_ex && RegWriteAddr_ex && (RegWriteAddr_ex ==
   RsAddr_id))
4     Forward_RegWriteData_A_id = 2'b10; // ex 段冒险
5 else if (RegWrite_mem && RegWriteAddr_mem &&
   (RegWriteAddr_mem == RsAddr_id))
6     Forward_RegWriteData_A_id = 2'b01; // mem 段冒险
7 else
8     Forward_RegWriteData_A_id = 2'b00;
9
10 // Forward_RegWriteData_B_id

```

```

11         if (RegWrite_ex && RegWriteAddr_ex && (RegWriteAddr_ex ==
    RtAddr_id))
12             Forward_RegWriteData_B_id = 2'b10; // ex 段冒险
13         else if (RegWrite_mem && RegWriteAddr_mem &&
    (RegWriteAddr_mem == RtAddr_id))
14             Forward_RegWriteData_B_id = 2'b01; // mem 段冒险
15         else
16             Forward_RegWriteData_B_id = 2'b00;

```

- ALU 操作数的数据冒险：ALU 的操作数可能来自于 EX 段、MEM 段和 WB 段。

```

1         //-----ALU 操作数的冒险-----//
2         // Forward_A_ex
3         if (RegWrite_mem && RegWriteAddr_mem && (RegWriteAddr_mem
    == RsAddr_ex))
4             Forward_A_ex = 2'b10; // ex 段冒险
5         else if (RegWrite_wb && RegWriteAddr_wb && (RegWriteAddr_wb
    == RsAddr_ex))
6             Forward_A_ex = 2'b01; // mem 段冒险
7         else
8             Forward_A_ex = 2'b00;
9
10        // Forward_B_ex
11        if (AluSrcB_ex == 0)
12            Forward_B_ex = 2'b11; // 选择立即数，没有数据冒险
13        else if (AluSrcB_ex && RegWrite_mem && RegWriteAddr_mem &&
    (RegWriteAddr_mem == RtAddr_ex))
14            Forward_B_ex = 2'b10; // ex 段冒险
15        else if (AluSrcB_ex && RegWrite_wb && RegWriteAddr_wb &&
    (RegWriteAddr_wb == RtAddr_ex))
16            Forward_B_ex = 2'b01; // mem 段冒险
17        else
18            Forward_B_ex = 2'b00;

```

- 写入 memory 的数据冒险：这里我们在 EX 段就可以对这类数据冒险进行处理，写入 memory 的数据可能来源于 EX、MEM 和 WB 阶段。

```

1         //-----sw 写入 memory 的数据冒险-----//
2         if (RegWrite_mem && RegWriteAddr_mem && (RtAddr_ex ==
    RegWriteAddr_mem))
3             Forward_MemWriteData_ex = 2'b00; // ex 段冒险
4         else if (RegWrite_wb && RegWriteAddr_wb && (RtAddr_ex ==
    RegWriteAddr_wb))
5             Forward_MemWriteData_ex = 2'b01; // mem 段冒险
6         else
7             Forward_MemWriteData_ex = 2'b10; // 没有冒险

```

流水线阻塞 -- HazardDetection

- lw 的目标寄存器号 == 下一条指令的读寄存器号的阻塞。


```

1      assign NOP = ((RsAddr_id == RtAddr_ex) || (RtAddr_id ==
      RtAddr_ex)) && MemRead_ex; // NOP == 1 插入流水线气泡
2      assign PCEn = ~NOP; // 流水线阻塞1, 指令不再更新
3      assign IF_ID_En = ~NOP; // 流水线阻塞2, 段间寄存器不再更新

```

图 3. 来自 COD 课本 233 页:

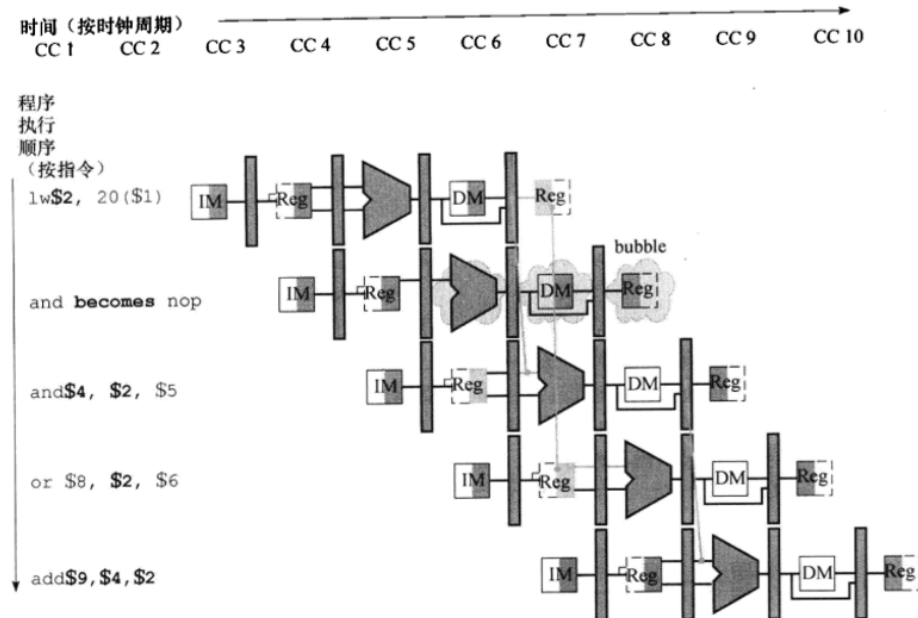


图 4-59 在流水线中插入阻塞的方法

在第 4 个时钟周期中, 通过将 `and` 指令变成 `nop` 插入了一个气泡。注意, `and` 指令的 IF 和 ID 级在第 2 个和第 3 个时钟周期, 但它的 EX 级被推迟到第 5 个时钟周期 (不阻塞的话应该在第 4 个时钟周期)。与此类似, `or` 指令的 IF 级在第 3 个时钟周期, 但它的 ID 级被推迟到第 5 个时钟周期 (不阻塞的话应该在第 4 个时钟周期)。在插入气泡后, 所有的相关性沿时间前进, 冒险不再发生。

(4) 仿真结果

test1

```

1  # 本文档存储器以字节编址
2  # 本文档存储器以字节编址
3  # 本文档存储器以字节编址
4  # 初始PC = 0x00000000
5
6  .data
7      .word 0,6,0,16,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0    #编译成机器码时, 编译器会在
      前面多加个0, 所以后面lw指令地址会多加4
8
9  _start:
10     addi $t0,$0,3      #t0=3    0
11     addi $t1,$t0,2     #t1=5    4
12     addi $t2,$0,1      #t2=1    8
13     addi $t3,$0,0      #t3=0    12
14
15     add  $s0,$t1,$t0    #s0=t1+t0=8  测试add指令    16
16     add  $s0,$s0,$s0    #s0=s0+s0=16              20
17     lw   $s1,12($0)     #                               24
18     beq  $s1,$s0,_next1 #正确跳到_next            28
19
20     j _fail


```

```

21
22 _next1:
23     lw $t0, 16($0)          #t0 = 0x80000000    36
24     lw $t1, 20($0)          #t1 = 0x80000100    40
25
26     add $s0,$t1,$t0          #s0 = 0x00000100 = 256  44
27     lw $s1, 24($0)          #                      48
28     beq $s1,$s0,_next2      #正确跳到_success    52
29
30     j _fail
31
32 _next2:
33     add $0, $0, $t2          # $0应该一直为0        60
34     beq $0,$t3,_success     #                      64
35
36
37 _fail:
38     sw $t3,8($0)            #失败通过看存储器地址0x08里值，若为0则测试不通过，最初地址
                                0x08里值为0    64
39     j _fail
68
40
41 _success:
42     sw $t2,8($0)            #全部测试通过，存储器地址0x08里值为1
72
43     j _success
76
44
45                                     #判断测试通过的条件是最后存储器地址0x08里值为1，说明全部通过测
                                试

```

检查仿真中，最后存储器地址0x08里值为1，说明测试已经通过。

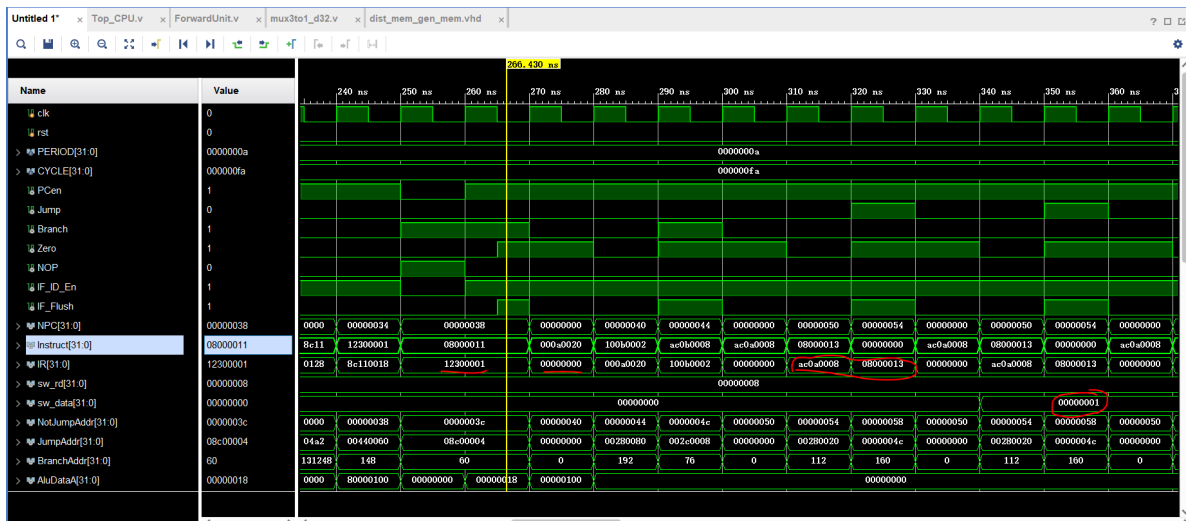

test2

```

1  # Test cases for MIPS 5-Stage pipeline
2
3  .data
4      .word 0,1,2,3,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0
5
6  _start:
7      add $t1, $0, $0          # $t1 = 0


```

```

8      j _test0
9
10     _test0:
11         addi $t2, $0, 1      # $t2 = 1
12         addi $t2, $t2, 1    # $t2 = 2
13         add $t2, $t2, $t2    # $t2 = 4
14         addi $t2, $t2, -4    # $t2 = 0
15         beq $t2, $0, _next0  # if $t2 == $0: $t1++, go next testcase, else: go
fail
16         j _fail
17     _next0:
18         addi $t1, $t1, 1    # $t1++
19         j _test1
20
21     _test1:
22         addi $0, $0, 4      # $0 += 4
23         lw $t2, 4($0)       # $t2 = MEM[1]
24         lw $t3, 8($0)       # $t3 = MEM[2]
25         add $t4, $t2, $t3
26         sw $t4, 0($0)       # MEM[0] = $t4
27         lw $t5, 0($0)       # $t5 = MEM[0]
28         lw $t6, 12($0)      # $t6 = MEM[3]
29         beq $t5, $t6, _next1
30         j _fail
31
32     _next1:
33         addi $t1, $t1, 1
34         j _success
35
36     _fail:
37         j _fail
38
39     _success:
40         j _success    # if success: $t1 == 2

```

检查仿真中，寄存器 \$t1 的值，为 2，说明测试通过。

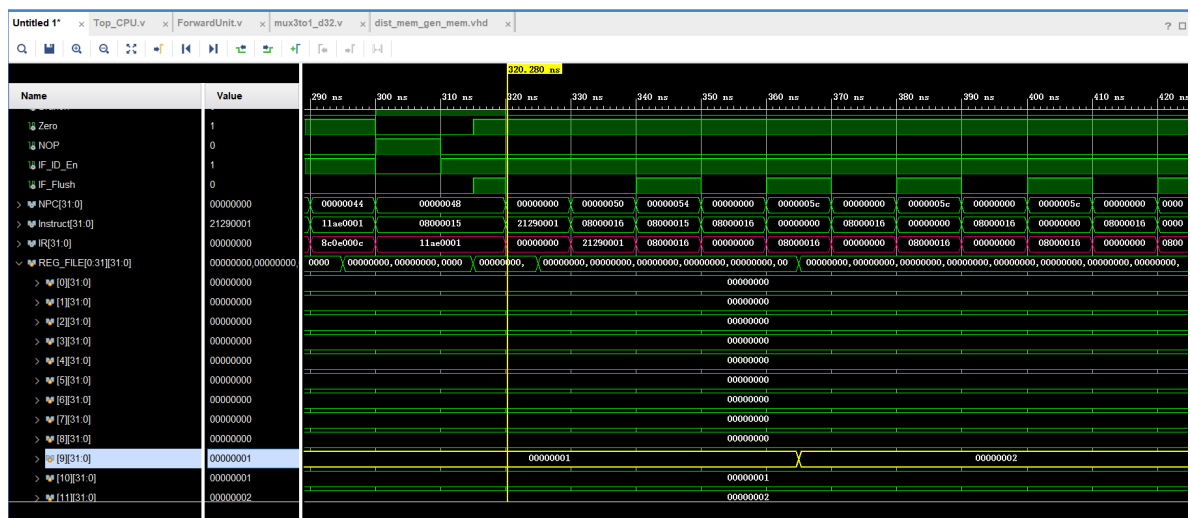

三、实验总结

本次实验实现的主要困难在于：数据通路的设计，流水线阻塞控制单元的判断条件设计，几种需要前推转发来避免流水线阻塞的情况的判断和实现，以及静态分支预测和缩短分支延迟时间的设计。

1. 数据通路：在教材已经给出的数据通路的基础上，根据要实现指令的定向通路，做一些修改即可。
2. 流水线阻塞控制单元：lw 的目标寄存器号 == 下一条指令的读寄存器号的阻塞时，流水线必须阻塞。
3. 前推转发设计单元：分为，分支预测前推、ALU 操作数前推和写入 memory 数据前推三种情况考虑。
4. 静态预测和缩短分支延迟时间的设计：

静态分支预测，即默认每次的分支指令都不会发生跳转，指令寄存器继续读取下一条指令 pc+4，如果分支指令发生了，则需要在下一个时钟周期清空刚才读出的指令，换成分支跳转地址下的指令。所以这里要设计一个 flush 信号。

```
IF_Flush = Jump | (Branch & Zero & !NOP)
```

jump 指令同样需要清空 pc+4，换成跳转地址下的指令。

NOP 为流水线阻塞信号，阻塞信号是不需要清空寄存器的，只需要阻止指令寄存器在下一个时钟周期的写入即可。

缩短分支预测延迟时间的设计：即，把原先在 EX 阶段才能发生的分支预测操作提前到 ID 阶段，从而达到缩短分支预测延迟时间的目的，能够将静态分支预测错误的代价尽可能的降低。这种方法同时需要在 ID 段设计前推转发的数据通路来解决数据冒险问题。

流水线的总体设计并不难，比较费时间的是调试工作，需要细心和耐心，一个不注意就会导致最终结果的错误。