

# COD\_Lab4 多周期 CPU 设计

## 一、实验目的

- 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理
- 掌握数字系统的设计和调试方法
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## 二、实验内容

### 1. 多周期 CPU 设计主要思路

#### (1) 指令

1. 设计实现多周期 CPU，可执行如下六条指令：

• **add:**  $rd \leftarrow rs + rt$ ;                       $op = 000000$ ,  $func = 100000$

**R类型:**

31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
op	rs	rt	rd	shamt	func
6位	5位	5位	5位	5位	6位

• **addi:**  $rt \leftarrow rs + imm$ ;                       $op = 001000$

**lw:**  $rt \leftarrow M(rs + addr)$ ;                       $op = 100011$

**sw:**  $M(rs + addr) \leftarrow rt$ ;                       $op = 101011$

**beq:** if  $(rs = rt)$  then  $pc \leftarrow pc + 4 + addr \ll 2$   
                    else  $pc \leftarrow pc + 4$ ;                       $op = 000100$

**I类型:**

31-26	25-21	20-16	15-0
op	rs	rt	immediate/addr
6位	5位	5位	16位

• **j:**  $pc \leftarrow (pc+4)[31:28] \mid (add \ll 2)[27:0]$ ;                       $op = 000010$

**J类型:**

31-26	25-0
op	address
6位	26位

- 2. 分析指令功能，设计数据通路和控制器。
- 3. 指令和数据存储共用一个 RAM 存储器，采用 IP 例化实现，容量为 512x32 位分布式存储器。

(2) ALU 编码表及其功能表：

ALUOP	funct (6bits) /funct_imm(3bits)	ALUControl	ind
10	100000	000	add
10	-	001	sub
10	-	010	and
10	-	011	or
10	-	100	xor
00	-	000	lw,sw
01	-	001	beq
11	-	000	addi

ALU 模块功能表

m	y
000	a + b
001	a - b
010	a & b
011	a   b
100	a ^ b
其他	x

ALU 控制单元


```
1 module ALUcontrol(  
2     input [5:0] funct,  
3     input [1:0] ALUOp,  
4     output reg [2:0] ALUm  
5 );  
6  
7 always@(*)  
8 begin  
9     case(ALUOp)  
10        2'b10: // R-type  
11        begin
```

```

12         if(funct == 6'b100000) ALUOp = 3'b000; // add
13         else ALUOp = 0;
14     end
15     2'b00:begin ALUOp = 3'b000; end // I-type lw/sw
16     2'b01:begin ALUOp = 3'b001; end // I-type beq
17     2'b11:begin ALUOp = 3'b000; end // I-type addi
18     default: ALUOp = 0;
19 endcase
20 end
21 endmodule

```

### (3) 数据通路:

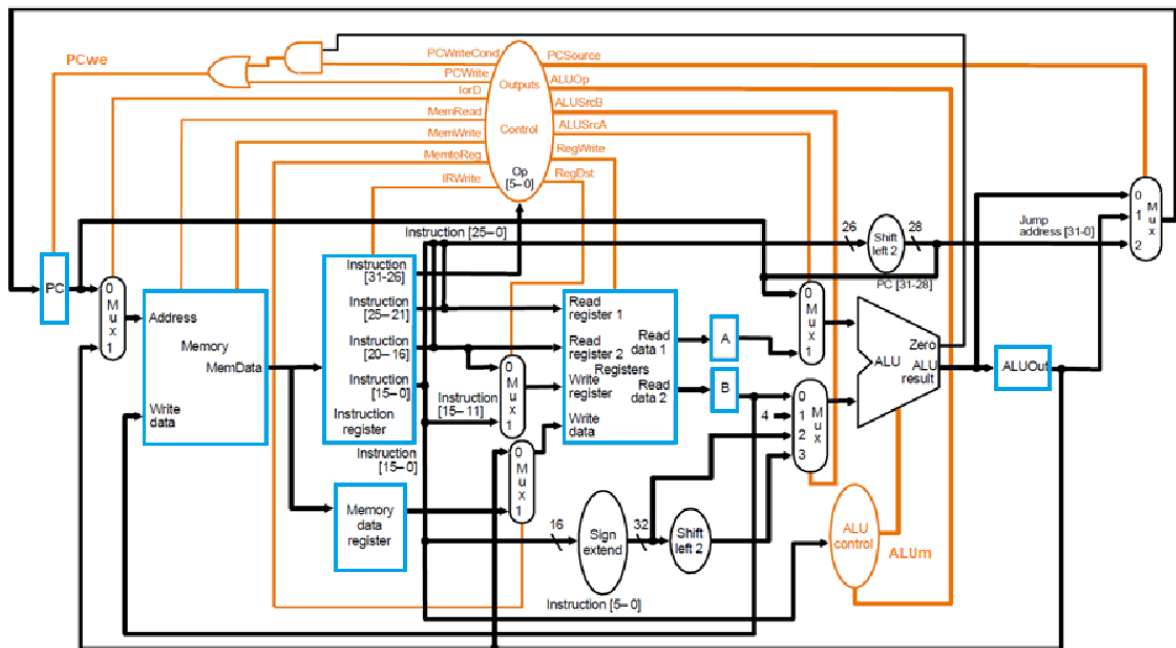

### (4) 控制信号含义:

PCWriteCond: 分支信号 (== Branch)

PCWrite: PC 写入信号

lorD: 选择输入 MemData 的地址 (0 - 指令地址; 1 - 数据地址)

MemRead: MemData 读使能信号 (可有可无)

MemWrite: MemData 写使能信号

MemtoReg: 选择写入 RegFile 的数据来源 (0 - ALUOut; 1 - MDR)

IRWrite: Instruction register 的写使能信号, 控制当前指令的更新

PCSource: PC 更新选择信号

ALUOp: ALU 操作信号, 和 funct 一起控制 ALUcontrol

ALUSrcA: ALU 的 a 端口写入数据来源

ALUSrcB: ALU 的 b 端口写入数据来源

RegWrite: RegFile 寄存器堆写入使能信号

RegDst: 寄存器堆写入的寄存器编号选择

**数据通路链接 -- CPU 顶层模块**


```

1  module m_cpu(
2      input clk,
3      input rst
4  );
5      wire PCWriteCond,
PCWrite,lorD,MemRead,MemWrite,MemtoReg,IRWrite,ALUSrcA,RegWrite,RegDst;
6      wire PCWe,zero;
7      wire [1:0]ALUOp,PCSource,ALUSrcB;
8      wire [31:0]
pcin,pcout,MemD,extend,Jump_addr,ALU_out,ALU_result,Rd1,Rd2,RA,RB,mdr,sw_da
ta;
9      wire [31:0] m0_out,m2_out,m3_out,m4_out,m5_out,ex_sl;
10     wire [4:0] m1_out,ins_20_16,ins_25_21;
11     wire [5:0] ins_31_26;
12     wire [15:0] ins_15_0;
13     wire [27:0] shift_out;
14     wire [25:0] ins_25_0;
15     wire [2:0] ALUm;
16     wire [10:0] sw_addr;
17
18     assign Jump_addr = pcout[31:28]|shift_out[27:0];
19     assign PCWe = PCWrite | (zero & PCWriteCond);
20     assign ex_sl = extend << 2;
21     assign ins_25_0 = {ins_25_21,ins_20_16,ins_15_0};
22     assign sw_addr = 11'b00000001000;
23     dist_mem_gen_0 mem_data
(.a(m0_out[10:2]),.d(RB),.clk(clk),.dpra(sw_addr[10:2]),.we(MemWrite),.spo(
MemD),.dpo(sw_data));
24     Ins_Reg insreg
(.clk(clk),.rst(rst),.IRWrite(IRWrite),.instruct(MemD),.ins_15_0(ins_15_0),
.ins_20_16(ins_20_16),.ins_25_21(ins_25_21),.ins_31_26(ins_31_26));
25     Reg_file regfile
(.clk(clk),.ra0(ins_25_21),.rd0(Rd1),.ra1(ins_20_16),.rd1(Rd2),.we(RegWrite
),.wa(m1_out),.wd(m2_out));
26     Register MemDR (.clk(clk),.rst(rst),.data(MemD),.exout(mdr));
27     Register RegA (.clk(clk),.rst(rst),.data(Rd1),.exout(RA));
28     Register RegB (.clk(clk),.rst(rst),.data(Rd2),.exout(RB));
29     Register ALUOut
(.clk(clk),.rst(rst),.data(ALU_result),.exout(ALU_out));
30
31     PC pc (.clk(clk),.rst(rst),.PCen(PCWe),.pcin(pcin),.ExtOut(pcout));
32
33     mux2to1_d32 m0 (.a(pcout),.b(ALU_out),.sel(lorD),.out(m0_out));
34     mux2to1_d5 m1
(.a(ins_20_16),.b(ins_15_0[15:11]),.sel(RegDst),.out(m1_out));
35     mux2to1_d32 m2 (.a(ALU_out),.b(mdr),.sel(MemtoReg),.out(m2_out));
36     mux2to1_d32 m3 (.a(pcout),.b(RA),.sel(ALUSrcA),.out(m3_out));
37     mux4to1_d32 m4
(.a(RB),.b(4),.c(extend),.d(ex_sl),.sel(ALUSrcB),.out(m4_out));
38     mux3to1_d32 m5
(.a(ALU_result),.b(ALU_out),.c(Jump_addr),.sel(PCSource),.out(pcin));
39
40     sign_extend SE (.imm(ins_15_0),.ExtOut(extend));
41     shift_left_d25 SL (.addr(ins_25_0),.new_addr(shift_out));
42
43     ALU alu (.a(m3_out),.b(m4_out),.y(ALU_result),.m(ALUm),.zf(zero));
44     ALUcontrol alu_con (.funct(ins_15_0[5:0]),.ALUOp(ALUOp),.ALUm(ALUm));
45

```

```
46 ControlUnit CU
   (.Op(ins_31_26),.clk(clk),.rst(rst),.ALUOp(ALUOp),.PCSource(PCSource),.ALUSrcB(ALUSrcB),.PCWriteCond(PCWriteCond),.PCWrite(PCWrite),.lorD(lorD),.MemRead(MemRead),.MemWrite(MemWrite),.MemtoReg(MemtoReg),.IRWrite(IRWrite),.ALUSrcA(ALUSrcA),.RegWrite(RegWrite),.RegDst(RegDst));
47
48
49 endmodule
```


(5) 多周期操作:

 

Step	R-Type	lw/sw	beq/bne	j
IF	IR = Mem[PC] PC = PC + 4			
ID	A = Reg[IR[25-21]] B = Reg[IR[20-16]] ALUOut = PC + (SE(IR[15-0]) << 2)			
EX	ALUOut = A op B	ALUOut = A + SE(IR[15-0])	If (A==B) then PC = ALUOut	PC = PC[31-28]    (IR[25-0]<<2)
MEM	Reg[IR[15-11]] = ALUOut	MDR=Mem[ALUOut] Mem[ALUOut] = B		
WB		Reg[IR[20-16]] = MDR		

(6) 状态图:

根据多周期对应操作的控制信号实现

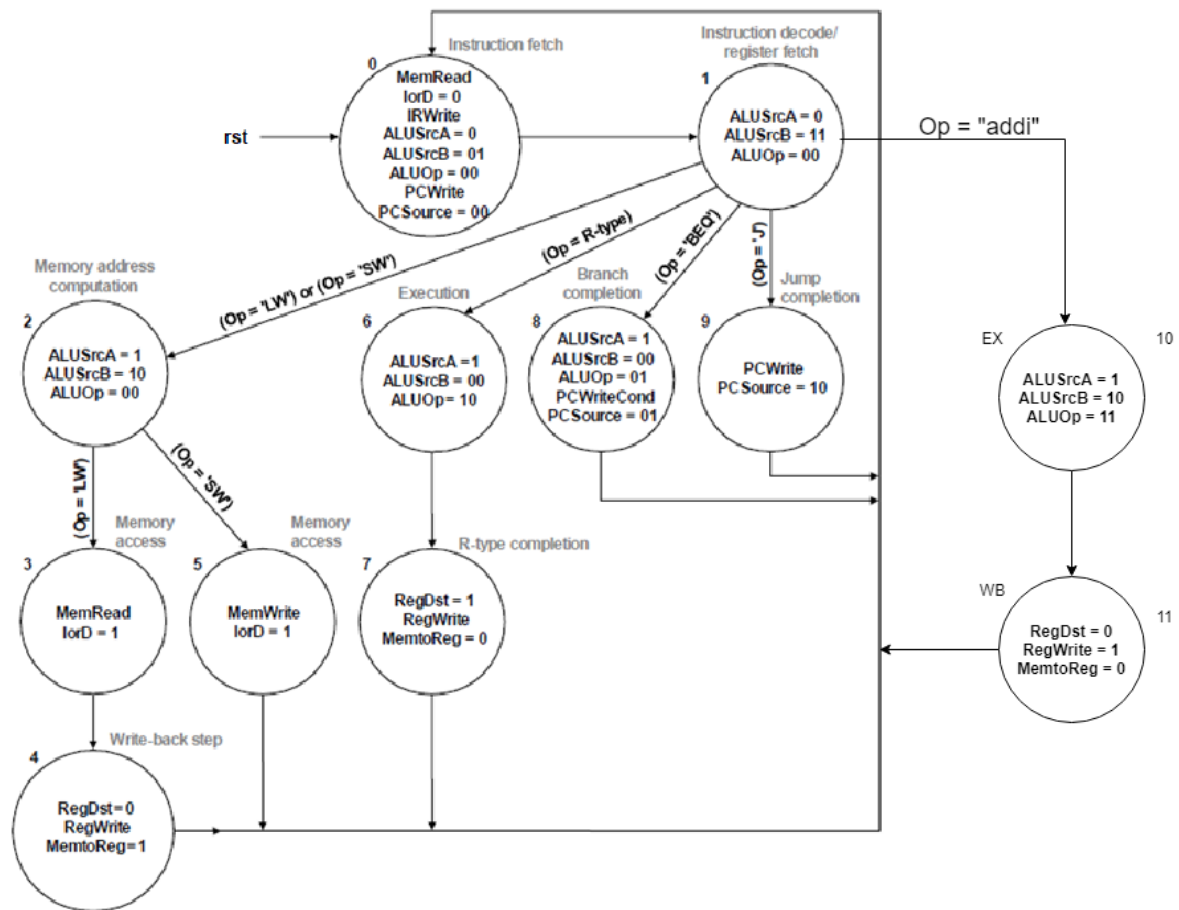

控制单元 ControlUnit

```

1  module ControlUnit(
2      input [5:0]Op,
3      input clk,
4      input rst,
5      output reg PCWriteCond,
6      output reg PCWrite,
7      output reg lrd,
8      output reg MemRead,
9      output reg MemWrite,
10     output reg MemtoReg,
11     output reg IRWrite,
12     output reg [1:0]PCSource,
13     output reg [1:0]ALUOp,
14     output reg ALUSrcA,
15     output reg [1:0]ALUSrcB,
16     output reg RegWrite,
17     output reg RegDst
18 );
19     parameter BEGIN = 3'b000,
20             IF = 3'b001,
21             ID = 3'b010,
22             EX = 3'b011,
23             MEM = 3'b100,
24             WB = 3'b101;
25
26     parameter op_add = 6'b000000,
27             op_addi = 6'b001000,
28             op_lw = 6'b100011,
29             op_sw = 6'b101011,

```

```

30         op_beq = 6'b000100,
31         op_j = 6'b000010;
32
33     parameter aluop_R = 2'b10,
34               aluop_lw = 2'b00,
35               aluop_sw = 2'b00,
36               aluop_addi = 2'b11,
37               aluop_beq = 2'b01;
38
39     reg [2:0] curr_state,next_state;
40
41     always@(posedge clk or posedge rst)
42     begin
43         if(rst) curr_state <= BEGIN;
44         else curr_state <= next_state;
45     end
46
47     always@(*)
48     begin
49         case(curr_state)
50             BEGIN:begin next_state = IF; end
51             IF:begin next_state = ID; end
52             ID:begin next_state = EX; end
53             EX:
54             begin
55                 if(Op == op_add || Op == op_addi) next_state = WB;
56                 else if (Op == op_j || Op == op_beq) next_state = IF;
57                 else next_state = MEM;
58             end
59             MEM:
60             begin
61                 if(Op == op_sw) next_state = IF;
62                 else next_state = WB;
63             end
64             WB:begin next_state = IF; end
65             default next_state = BEGIN;
66         endcase
67     end
68
69     always@(*)
70     begin
71         PCWrite = 0;
72         PCWriteCond = 0;
73         IRWrite = 0;
74         RegWrite = 0;
75         MemRead = 0;
76         MemWrite = 0;
77         MemtoReg = 0;
78         ALUSrcA = 0;
79         ALUSrcB = 2'b01;
80         ALUOp = 2'b00;
81         IorD = 0;
82         PCSource = 2'b00;
83         RegDst = 0;
84
85         case(curr_state)
86             BEGIN:;
87             IF:

```

```

88     begin
89         PCWrite = 1;
90         IRWrite = 1;
91     end
92     ID:
93     begin
94         ALUSrcB = 2'b11;
95     end
96     EX:
97     begin
98         case(Op)
99             op_add:
100             begin
101                 ALUSrcA = 1;
102                 ALUSrcB = 2'b00;
103                 ALUOp = aluop_R;
104             end
105             op_j:
106             begin
107                 PCSource = 2'b10;
108                 PCWrite = 1;
109             end
110             op_beq:
111             begin
112                 ALUSrcA = 1;
113                 ALUSrcB = 2'b00;
114                 ALUOp = aluop_beq;
115                 PCSource = 1;
116                 PCWriteCond = 1;
117                 PCWrite = 0;
118             end
119             op_addi:
120             begin
121                 ALUSrcA = 1;
122                 ALUSrcB = 2'b10;
123                 ALUOp = aluop_addi;
124             end
125             op_lw,op_sw:
126             begin
127                 ALUSrcA = 1;
128                 ALUSrcB = 2'b10;
129                 ALUOp = aluop_lw;
130             end
131             default:begin ALUOp = 00; end
132         endcase
133     end
134     MEM:
135     begin
136         case(Op)
137             op_lw:
138             begin
139                 MemRead = 1;
140                 lrd = 1;
141             end
142             op_sw:
143             begin
144                 MemWrite = 1;
145                 lrd = 1;

```



```

146         end
147         default:begin MemRead = 0; MemWrite = 0; end
148     endcase
149 end
150 WB:
151 begin
152     case(Op)
153         op_add,op_addi:
154         begin
155             MemtoReg = 0;
156             RegWrite = 1;
157             RegDst = (Op == op_add)?1:0;
158         end
159         op_lw:
160         begin
161             RegWrite = 1;
162             RegDst = 0;
163             MemtoReg = 1;
164         end
165         default:begin RegWrite = 0; end
166     endcase
167 end
168 default:begin MemRead = 0; MemWrite = 0; RegWrite = 0;end
169 endcase
170
171 end
172 endmodule

```

## 2. 测试指令及其仿真结果

测试指令：

```


1  # 本文档存储器以字编址
2  # 本文档存储器以字编址
3  # 本文档存储器以字编址
4  # 初始PC = 0x00000000
5
6      j _start      # 0
7
8  .data
9      .word 0,6,0,8,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0,0,0    #编译成机器码时，编译器
10     会在前面多加个0，所以后面lw指令地址会多加4
11
12  _start:
13      addi $t0,$0,3      #t0=3    44
14      addi $t1,$0,5      #t1=5    48
15      addi $t2,$0,1      #t2=1    52
16      addi $t3,$0,0      #t3=0    56
17
18      add  $s0,$t1,$t0    #s0=t1+t0=8  测试add指令    60
19      lw   $s1,12($0)    #                      64
20      beq  $s1,$s0,_next1 #正确跳到_next          68
21
22      j _fail
23
24  _next1:
25      lw  $t0, 16($0)    #t0 = 0x80000000    76

```


```

25      lw $t1, 20($0)           #t1 = 0x80000100    80
26
27      add $s0,$t1,$t0          #s0 = 0x00000100 = 256  84
28      lw $s1, 24($0)          #                      88
29      beq $s1,$s0,_next2      #正确跳到_success    92
30
31      j _fail
32
33 _next2:
34      add $0, $0, $t2          # $0应该一直为0      100
35      beq $0,$t3,_success     #                      104
36
37
38 _fail:
39      sw $t3,8($0)            #失败通过看存储器地址0x08里值，若为0则测试不通过，最初地址
                                #0x08里值为0 108
40      j _fail
41
42 _success:
43      sw $t2,8($0)            #全部测试通过，存储器地址0x08里值为1 116
44      j _success
45
46                                     #判断测试通过的条件是最后存储器地址0x08里值为1，说明全部通过测
                                试

```

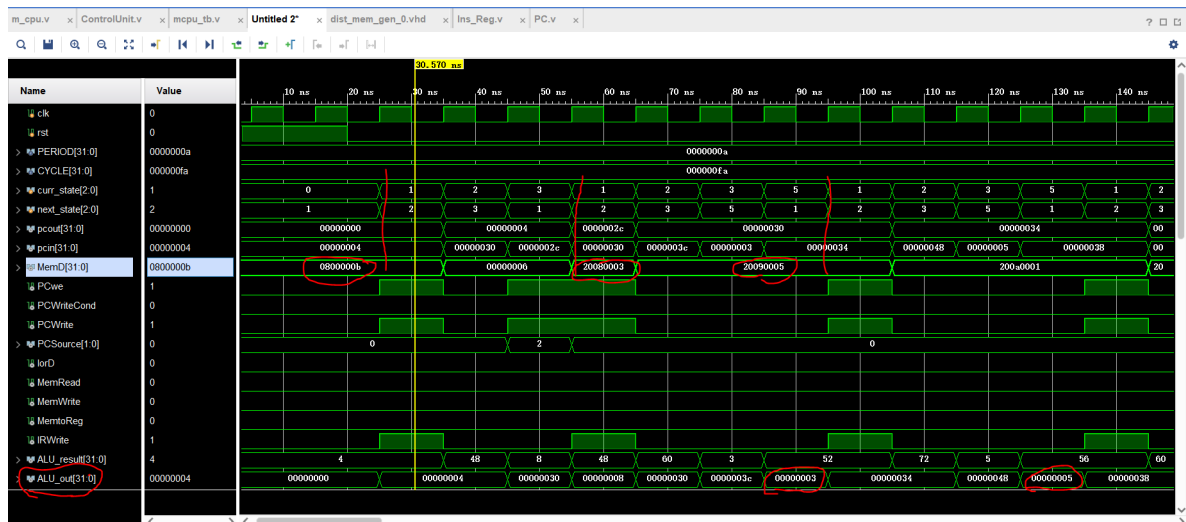

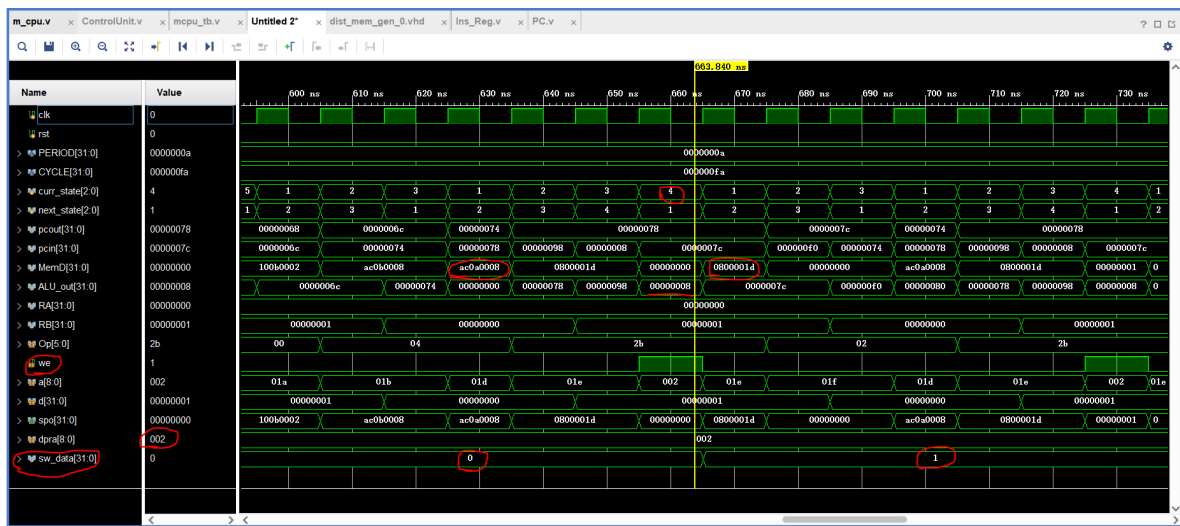每个 curr\_state = 1 时 MemD 的输出数据，即为取指操作中取出的指令，addi 指令的写回状态 (5) 中 ALU\_out 的值即为写回值。



全部测试通过，存储器地址 0x08 里值为1

### 三、实验总结

本次实验主要有以下收获：

1. 熟练掌握多周期 CPU 的数据通路和各个功能块的设计与实现，能够通过控制单元来实现一些简单的指令。
2. 能够熟练使用仿真波形调试代码。
3. 对 mips 指令执行的各个过程有了更加详细的了解和认识。
4. 提高了自己的逻辑思维能力和工程能力。